


ECE2101L  
Electrical Circuit Analysis II

Assignment 1

Choi Tim Antony Yung

April 9, 2020

1

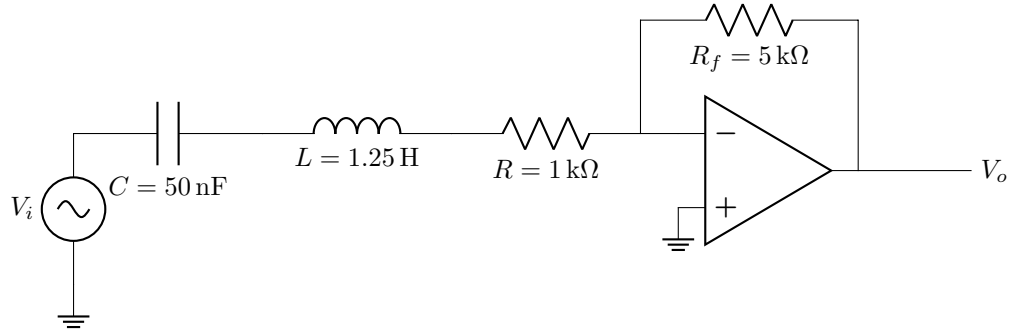

$$H(j\omega) = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{Z_f}{Z_i} = \frac{-5000}{1000 + 1.25j\omega - \frac{1}{50 \times 10^{-6}\omega}j}$$

$$H(j\omega) = \frac{-5000}{1000 + (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})j} \times \frac{1000 - (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})j}{1000 - (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})j}$$

$$H(j\omega) = \frac{-5000}{1000^2 + (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})^2} \left( 1000 - (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})j \right)$$

$$H(j\omega) = \frac{-5000}{1000^2 + (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})^2} \sqrt{1000^2 + (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})^2} \angle \tan^{-1}(\frac{20}{\omega} - 0.00125\omega)$$

$$H(j\omega) = \frac{-5000}{\sqrt{1000^2 + (1.25\omega - \frac{20000}{\omega})^2}} \angle \tan^{-1}(\frac{20}{\omega} - 0.00125\omega)$$

2

