

```
1 * ECE2101L Lab7 Part B2: Measuring OUTPUT impedance of a black box
2 * Author: Choi Tim Antony Yung
3 * Definition of blackbox subcircuit
4
5 .SUBCKT BOX A B
6 V1 1 B AC 6 0
7 Ra 1 2 43
8 C1 2 B 10p
9 C2 2 3 1000u
10 Rb 3 4 51
11 C3 4 B 20p
12 C4 3 A 470u
13 .ENDS
```