

```
1 ECE2101L Lab7 Part B2: Measuring OUTPUT impedance of a black box with 620 Ohm
  resistor
2 * Author: Choi Tim Antony Yung
3 * Simulation using 620ohm resistor
4
5 .INCLUDE blackbox.cir
6
7 XBOX v0 0 BOX
8 R0 v0 0 620
9 .AC LIN 1 60 60
10 .PRINT AC v(v0)
11
12 .END
```